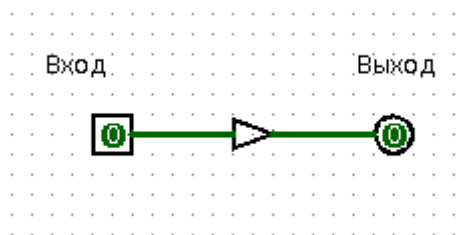



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Базовые элементы логики


Элемент «Буфер»




Элемент «Не» — NOT

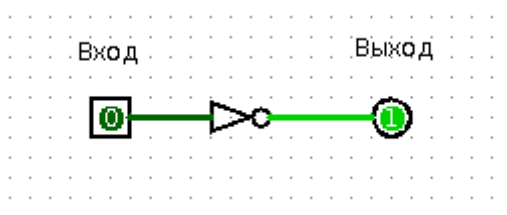


Элемент «Или» — OR

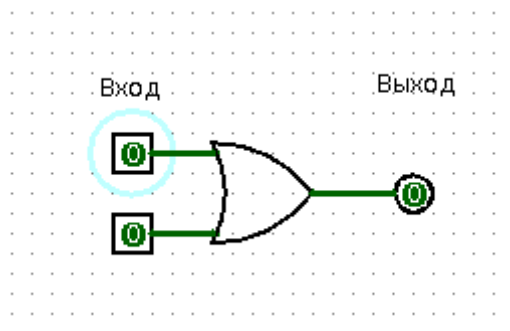

Элемент «И» — AND

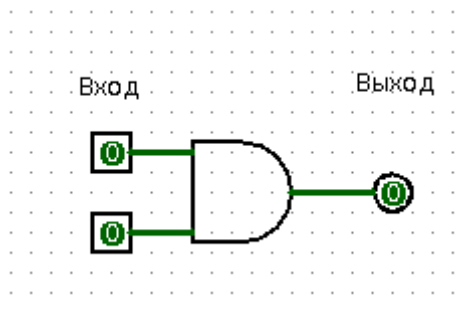

Элемент «Исключающее Или» — XOR

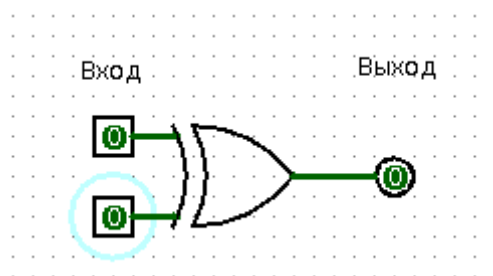

Задание:

1. Собрать элементы логики в программе Ljgisim.
2. Создать таблицы истинности для каждого элемента.
3. Сделать выводы о работе элементов логики.